

```

1  module MorseEncoder(SW, KEY, LEDR, CLOCK_50);
2      input [2:0] SW;
3      input CLOCK_50;
4      input [1:0] KEY;
5      output [0:0] LEDR;
6      reg [2:0] select;
7      reg reset, shift;
8      wire [12:0] morseCode, conn;
9      wire[25:0] counter;
10     wire en;
11
12     always@(*)
13     begin
14         reset= KEY[0];
15         shift = KEY[1];
16         select = SW;
17     end
18
19     mux8to1 m0(select, morseCode);
20     rateDivider r(CLOCK_50, en, counter);
21
22     subcircuit s12(morseCode[12], 1'b0, shift, en, reset, CLOCK_50, conn[12]);
23     subcircuit s11(morseCode[11], conn[12], shift, en, reset, CLOCK_50, conn[11]);
24     subcircuit s10(morseCode[10], conn[11], shift, en, reset, CLOCK_50, conn[10]);
25     subcircuit s9(morseCode[9], conn[10], shift, en, reset, CLOCK_50, conn[9]);
26     subcircuit s8(morseCode[8], conn[9], shift, en, reset, CLOCK_50, conn[8]);
27     subcircuit s7(morseCode[7], conn[8], shift, en, reset, CLOCK_50, conn[7]);
28     subcircuit s6(morseCode[6], conn[7], shift, en, reset, CLOCK_50, conn[6]);
29     subcircuit s5(morseCode[5], conn[6], shift, en, reset, CLOCK_50, conn[5]);
30     subcircuit s4(morseCode[4], conn[5], shift, en, reset, CLOCK_50, conn[4]);
31     subcircuit s3(morseCode[3], conn[4], shift, en, reset, CLOCK_50, conn[3]);
32     subcircuit s2(morseCode[2], conn[3], shift, en, reset, CLOCK_50, conn[2]);
33     subcircuit s1(morseCode[1], conn[2], shift, en, reset, CLOCK_50, conn[1]);
34     subcircuit s0(morseCode[0], conn[1], shift, en, reset, CLOCK_50, conn[0]);
35
36     assign LEDR[0] = conn[0];
37
38 endmodule
39
40 module mux8to1(input [2:0] select, output reg [12:0] morseCode);
41     always @(*)
42     case(select[2:0])
43         3'b000: morseCode= 13'b101; //i
44         3'b001: morseCode= 13'b1110111011101; //j
45         3'b010: morseCode= 13'b111010111; //k
46         3'b011: morseCode= 13'b101011101; //l
47         3'b100: morseCode= 13'b1110111; //m
48         3'b101: morseCode= 13'b10111; //n
49         3'b110: morseCode= 13'b11101110111; //o
50         3'b111: morseCode= 13'b10111011101; //p
51         default: morseCode=13'b0;
52     endcase
53 endmodule
54
55 module rateDivider(input clock, output reg en, output reg [25:0] counter);
56     always@(posedge clock)
57     if (counter == 26'd24999999)
58     begin
59         en = 1'b1;
60         counter <= 26'b0;
61     end
62     else
63     begin
64         en = 1'b0;
65         counter <= counter + 1 ;
66     end
67 endmodule
68
69
70 module mux2to1(input x,y, select, output out);
71     assign out = select ? y : x;
72
73 endmodule
74
75 module subcircuit(morse, mux0, shift, en, reset, clock, conn);
76     input morse, mux0, shift, en, reset, clock;

```

```
77     output reg conn;
78     wire D;
79     mux2to1 m(morse, mux0, shift, D);
80     always@(posedge clock)
81     begin
82         if (reset == 1'b1)
83             conn<=0;
84         else if (en == 1'b1)
85             conn<=D;
86     end
87 endmodule
```