

```

1  module ALU (SW, KEY, LEDR, HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5);
2      input [7:0] SW;
3      input [2:0] KEY;
4      output [7:0] LEDR;
5      output [6:0] HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5;
6      // For ease of readability
7      wire [3:0] A, B;
8      wire [2:0] K;
9      wire [4:0] addOut;
10
11     assign A = SW[7:4];
12     assign B = SW[3:0];
13     assign K = ~KEY;
14     // Calculates sum for the ALU
15     FARip4b a1(SW[7:0],
16               addOut[4:0]);
17     // Stores our output value
18     reg [7:0] ALUout;
19
20     always @(*)
21     begin
22         case (K)
23             // Case 0
24             3'b000: ALUout = addOut;
25             // Case 1
26             3'b001: ALUout = A + B;
27             // Case 2
28             3'b010: begin
29                 ALUout[7:4] = ~(A & B);
30                 ALUout[3:0] = ~(A ^ B);
31             end
32             // Case 3
33             3'b011: begin
34                 if (|{A, B})
35                     ALUout = 8'b00001111;
36                 else
37                     ALUout = 8'b0;
38             end
39             // Case 4
40             3'b100: begin
41                 if ((A && !(A & (A - 1))) && (|B && ~(^B) && ~(&B)))
42                     ALUout = 8'b1110000;
43                 else
44                     ALUout = 8'b0;
45             end
46             // Case 5
47             3'b101: ALUout = {A, ~B};
48             // Default case
49             default: ALUout = 8'b00000000;
50         endcase
51     end
52     // Assign results to appropriate displays/LEDs
53     assign LEDR[7:0] = ALUout;
54     HexDecoder h0 (SW[3:0], HEX0);
55     HexDecoder h1 (SW[7:4], HEX2);
56     HexDecoder h2 (4'b0000, HEX1);
57     HexDecoder h3 (4'b0000, HEX3);
58     HexDecoder h4 (ALUout[3:0], HEX4);
59     HexDecoder h5 (ALUout[7:4], HEX5);
60 endmodule
61
62 module FARip4b (In, Out);
63
64     input [7:0] In;
65     output [4:0] Out;
66     wire w1, w2, w3;
67
68     FA u0 (.in1(In[4]), .in2(In[0]), .cin(1'b0),
69           .s(Out[0]), .cout(w1) );
70     FA u1 (.in1(In[5]), .in2(In[1]), .cin(w1),
71           .s(Out[1]), .cout(w2) );
72     FA u2 (.in1(In[6]), .in2(In[2]), .cin(w2),
73           .s(Out[2]), .cout(w3) );
74     FA u3 (.in1(In[7]), .in2(In[3]), .cin(w3),
75           .s(Out[3]), .cout(Out[4]) );
76 endmodule

```

```
77
78 module FA (input in1, in2, cin,
79             output s, cout);
80     assign s = in1 ^ in2 ^ cin;
81     assign cout = (in1 & in2) | (in1 & cin) | (in2 & cin);
82 endmodule
83
84 module HexDecoder (In, HEX);
85     input [3:0] In;
86     output [6:0] HEX;
87     // For ease of readability
88     assign c0 = In[0];
89     assign c1 = In[1];
90     assign c2 = In[2];
91     assign c3 = In[3];
92
93     assign HEX[0] = (~c3 & ~c2 & ~c1 & c0) + (~c3 & c2 & ~c1 & ~c0) + (c3 & ~c2 & c1 & c0) +
(c3 & c2 & ~c1 & c0);
94     assign HEX[1] = (~c3 & c2 & ~c1 & c0) + (~c3 & c2 & c1 & ~c0) + (c3 & ~c2 & c1 & c0) + (
c3 & c2 & ~c1 & ~c0) + (c3 & c2 & c1 & ~c0) + (c3 & c2 & c1 & c0);
95     assign HEX[2] = (~c3 & ~c2 & c1 & ~c0) + (c3 & c2 & ~c1 & ~c0) + (c3 & c2 & c1 & ~c0) + (
c3 & c2 & c1 & c0);
96     assign HEX[3] = (~c3 & ~c2 & ~c1 & c0) + (~c3 & c2 & ~c1 & ~c0) + (~c3 & c2 & c1 & c0) +
(c3 & ~c2 & ~c1 & c0) + (c3 & ~c2 & c1 & ~c0) + (c3 & c2 & c1 & c0);
97     assign HEX[4] = (~c3 & ~c2 & ~c1 & c0) + (~c3 & ~c2 & c1 & c0) + (~c3 & c2 & ~c1 & ~c0) +
(~c3 & c2 & ~c1 & c0) + (~c3 & c2 & c1 & c0) + (c3 & ~c2 & ~c1 & c0);
98     assign HEX[5] = (~c3 & ~c2 & ~c1 & c0) + (~c3 & ~c2 & c1 & ~c0) + (~c3 & ~c2 & c1 & c0) +
(~c3 & c2 & ~c1 & c0) + (c3 & c2 & ~c1 & c0);
99     assign HEX[6] = (~c3 & ~c2 & ~c1 & ~c0) + (~c3 & ~c2 & ~c1 & c0) + (~c3 & c2 & c1 & c0) +
(c3 & c2 & ~c1 & ~c0);
100 endmodule
101
102
```